



図 1.7 グラフ作成例：入力特性（2SC1815Y の場合）

【結果の検討】

- (1) V_{BE} を増加させていくと、 I_B が急に大きく流れ始める。この時の V_{BE} は何 V か
- (2) このグラフから分かること（入力特性、 $V_{BE} - I_B$ 特性）について、言葉でまとめてみよう